

Øving 4 - Derivasjon

Obligatoriske oppgaver


E1

Anbefalte oppgaver

E2 Dersom du summerer spenningsfallet over kretsen under, vil du få en variant av likningen

$$1 = v + \exp v.$$

Vis at denne har en entydig løsning.

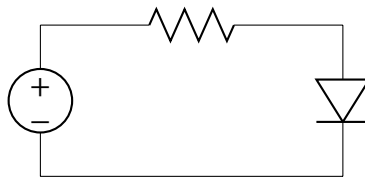

C1

B1

A1